

## Relatório - Oferta de Produtos

Turma 6 - César Malhão Nº104279 e Eduardo Alves Nº104179 Universidade de Aveiro - Laboratórios de Sistemas Digitais

16 de junho de 2021

# Conteúdo

ntrodução	2
Manual do utilizador	2
Arquitetura	3
mplementação	3
Conclusão	5

## Introdução

O objetivo deste projeto seria o de programar a FPGA de forma a que fosse possível interagir com uma máquina de oferecer produtos. O sistema iniciaria com uma mensagen de boas vindas, que estaria visível durante 6 segundos, passando depois para uma mensagem para escolher um refrigerante. De seguida o utilizador deveria selecionar uma bebida entre: fanta, sumo de limão e sumo de pêssego. Após a escolha da bebida o sistema iniciaria a preparação da bebida, que levaria 8s e durante este tempo a FPGA deveria mostrar o nome da bebida e acender o LEDR. Caso o utilizador entrasse no modo cubos de gelo, o tempo de preparação da bebida entraria em pausa pudendo o utilizador escolher entre 0 a 4 cubos de gelo que deveriam aparecer na FPGA. Depois da escolha de cubos de gelo o tempo retornaria e quando terminasse a FPGA deveria mostrar o nome da bebida e acender o LEDG. Caso o utilizador opte por não entrar no modo cubos de gelo, após os 8 s de preparação da bebida a FPGA deveria mostrar o nome da bebida e acender o LEDG.

#### Manual do utilizador

O utilizador deverá interagir com a FPGA através dos cinco interruptores: SW0 deverá poder reiniciar todo o sistema, SW1 para selecionar a bebida fanta, SW2 para selecionar a bebida sumo de pêssego e SW4 para, durante a preparação da bebida, entrar no modo de selecionar cubos de gelo. E através de dois botões: KEY0 deverá poder diminuir o número de cubos de gelo e KEY1 deverá poder aumentar o número de cubos de gelo, isto apenos quando o utilizador se encontrar no modo de seleção de cubos de gelo. Os oito displays hexadecimais deverão mostrar, da esquerda para a direita

(de HEX7 a HEX4), a quantidade de cubos de gelo e (de HEX3 a HEX0) o modo Start com a palavra HIHI, ou o modo de escolher o refrigerante, com a palavra EREF, ou ainda o nome da bebida (FAN, SOLI, SPES) para as bebidas fanta, sumo de limão e sumo de pêssego, respectivamente.

### Arquitetura

O diagrama de blocos do sistema, por ser demasiado extenso, encontra-se no anexo (ficheiro "Anexo 1 - Diagrama de Blocos"). Seguidamente iremos explicar passo a passo a função de cada entidade descrita nesse diagrama, da esquerda para a direita.

O sistema tem como entradas cinco interruptores  $(SW(4), SW(3), SW(2), SW(1) \ e \ SW(0))$ , dois interruptores  $(KEY0 \ e \ KEY1)$  e um relógio (clock). O relógio utilizado em todos os blocos foi associado ao CLOCK50.

Através do bloco RegisterRef que pudemos visualizar no diagrama de blocos do sistema, são associados os interruptores  $(SW(3), SW(2), SW(1) \ e \ SW(0))$  com as entradas selGelo, sumoPes, sumoLim, fanta e reset, respectivamente, que são utilizadas posteriormente em outros blocos.

Ligado a cada botão está um *debouncer*, para evitar possíveis transições indesejadas.

No diagrma de blocos temos a entidade OferProd, que tem como entradas: as sáidas do RegisterRef, o clock e o timeExp. E como saídas: o timeVal, timerEnable e newTime para o bloco timerFSM, o selWord e enable para o Bin7SegDecoder, o selModoGelo para o CubosGelo e os LEDR e LEDG.

A entidade timerFSM premitie que dados as entradas timeVal,  $newTime\ e$  timerEnable inicie uma contagem e no final da contagem retorne como saída o timeExp.

A saída do debouncer, ligado ao botão KEY(0) e KEY(1), serve para diminuir ou aumentar, respectivamente, o número de cubos de gelo.

No diagrma de blocos temos a entidade *CubosGelo*, que tem como entradas: a sáida *selModoGelo* do bloco *OferProd*, as saídas dos *debouncers* e o *reset e clock*. E como saídas: o *selcubo e enable* para o *Bin7SeqDecoder*.

Os Bin7SeqDecoders terão com saída os displays hexadecimais (HEX7 a HEX0).

# Implementação

Nesta secção, iremos explicar o que faz cada máquina de estados: OferProd e CubosGelo.

A entidade OferProd é uma máquina de estados com oito estados (ver "Anexo 2 - Máquina de Estados"). Por defeito começa no estado Start e as saídas LEDG, LEDR, timeVal e selModoGelo estão a '0' e enable a '1'. No primeiro estado (Start), as saídas timerEnable e newTime ficam a '1' e selWord e timeVal assumem valores de constantes. E o próximo estado será o StartDone.

No segundo estado (StartDone), a saída timerEnable fica a '1' e newTime fica a '0' e selWord assume valores de constantes. Depois, caso timeExp seja '1' o próximo estado será EREF, senão o próximo estado será StartDone.

No terceiro estado (EREF), a saída timerEnable fica a '1' e newTime fica a '0' e selWord e timeVal assumem valores de constantes. Depois, caso fanta seja '1' o próximo estado será PrepFan, caso sumoLim seja '1' o próximo estado será PrepSoli, caso sumoPes seja '1' o próximo estado será PrepSpes, senão o próximo estado será EREF.

No quarto estado (PrepFan), a saída timerEnable e LEDR fica a '1' e newTime fica a '0' e selWord assume valores de constantes. Depois, caso selGelo seja '1' o próximo estado será PrepFan e a saída timerEnable fica a '0' e selModoGelo fica a '1', caso timeExp seja '1' o próximo estado será DisFan, caso fanta seja '0' o próximo estado será EREF, senão o próximo estado será PrepFan.

No quinto estado (DisFan), a saída timerEnable e LEDG ficam a '1' e newTime fica a '0' e selWord assume valores de constantes. Depois, caso fanta, sumoLim e sumoPes sejam '0' o próximo estado será EREF, senão o próximo estado será DisFan.

No sexto estado (PrepSoli), a saída timerEnable e LEDR fica a '1' e newTime fica a '0' e selWord assume valores de constantes. Depois, caso selGelo seja '1' o próximo estado será PrepSoli e a saída timerEnable fica a '0' e selModoGelo fica a '1', caso timeExp seja '1' o próximo estado será DisSoli, caso sumoLim seja '0' o próximo estado será EREF, senão o próximo estado será PrepSoli.

No sétimo estado (DisSoli), a saída timerEnable e LEDG ficam a '1' e newTime fica a '0' e selWord assume valores de constantes. Depois, caso fanta, sumoLim e sumoPes sejam '0' o próximo estado será EREF, senão o próximo estado será DisSoli.

No oitavo estado (PrepSpes), a saída timerEnable e LEDR fica a '1' e newTime fica a '0' e selWord assume valores de constantes. Depois, caso selGelo seja '1' o próximo estado será PrepSpes e a saída timerEnable fica a '0' e selModoGelo fica a '1', caso timeExp seja '1' o próximo estado será DisSpes, caso sumoPes seja '0' o próximo estado será EREF, senão o próximo estado será PrepSpes.

No nono estado (DisSpes), a saída timerEnable e LEDG ficam a '1' e newTime fica a '0' e selWord assume valores de constantes. Depois, caso fanta, sumoLim e sumoPes sejam '0' o próximo estado será EREF, senão o próximo estado será DisSpes.

A entidade *Cubos Gelo* é outra máquina de estados, com seis estados (ver "Anexo 2 - Máquina de Estados"). Por defeito começa no estado INICIO e a saída *enable* está a "0000". No primeiro estado (INICIO), a saída *selcubo* assume valores de constantes. Depois, caso *selModo Gelo* seja '1' o próximo estado será o DOISCUBOS, senão o próximo estado será o INICIO.

No segundo estado (DOISCUBOS), a saída enable fica a "0011" e selcubo assume valores de constantes. Depois, caso aumentarGelo e selModoGelo sejam '1' o próximo estado será TRESCUBOS, caso diminuirGelo e selModoGelo sejam '1' o próximo estado será UMCUBO, caso selModoGelo seja '0' o próximo estado

será INICIO, senão o próximo estado será DOISCUBOS.

No terceiro estado (UMCUBO), a saída enable fica a "0001" e selcubo assume valores de constantes. Depois, caso aumentar Gelo e sel Modo Gelo sejam '1' o próximo estado será DOISCUBOS, caso diminuir Gelo e sel Modo Gelo sejam '1' o próximo estado será ZEROCUBOS, caso sel Modo Gelo seja '0' o próximo estado será INICIO, senão o próximo estado será UMCUBO.

No quarto estado (ZEROCUBOS), a saída enable fica a "0000" e selcubo assume valores de constantes. Depois, caso aumentarGelo e selModoGelo sejam '1' o próximo estado será UMCUBO, caso diminuirGelo e selModoGelo sejam '1' o próximo estado será ZEROCUBOS, caso selModoGelo seja '0' o próximo estado será INICIO, senão o próximo estado será ZEROCUBOS.

No quinto estado (TRESCUBO), a saída enable fica a "0111" e selcubo assume valores de constantes. Depois, caso aumentarGelo e selModoGelo sejam '1' o próximo estado será QUATROCUBOS, caso diminuirGelo e selModoGelo sejam '1' o próximo estado será DOISCUBOS, caso selModoGelo seja '0' o próximo estado será INICIO, senão o próximo estado será TRESCUBOS.

No sexto estado (QUATROCUBOS), a saída enable fica a "1111" e selcubo assume valores de constantes. Depois, caso aumentarGelo e selModoGelo sejam '1' o próximo estado será QUATROCUBOS, caso diminuirGelo e selModoGelo sejam '1' o próximo estado será TRESCUBOS, caso selModoGelo seja '0' o próximo estado será INICIO, senão o próximo estado será QUATROCUBOS.

#### Conclusão

O projeto alcançou e foi de encontro aos objetivos definidos. Foi um projeto que estimulou o nosso interesse pela unidade curricular, principalmente na programação e no uso das FPGA's. Optamos pelo projeto final número 3 ( Máquina automática de oferta de Produtos ( versão 3)) devido ao nosso interesse pela comunicação entre máquinas de estado, acompanhado também, pelo nosso interesse em um projeto capaz de nos desenvolver e progredir nos nossos estudos.

O maior desafio foi também o que nos mostrou interesse em primeiro lugar, a comunicação entre a máquina de estados principal e a máquina de estados usada para implementar os cubos de gelo. Foi nesta fase, onde utilizamos a maior parte do nosso tempo e que foi superada com planeamento e estudo dos guiões feitos ao longo do semestre. O projeto foi elaborado em devido tempo, cumprindo também a data imposta de entrega do projeto.